

Electric guitar effect AMP - DRÎNCIU Cristina

Introducere

Proiectul constă într-un procesor de efecte audio digital pentru chitară electrică, realizat cu ajutorul unui Arduino UNO (ATmega328), care aplică efecte audio (ex: distorsiune, tremolo, delay) semnalului de la chitară.

Scopul proiectului este de a oferi o soluție accesibilă și personalizabilă pentru chitariști, care le permite să adauge diverse efecte audio chitarii lor folosind un procesor digital realizat cu Arduino. Proiectul își propune să înlocuiască echipamentele de efecte tradiționale costisitoare, oferind un control total asupra parametrilor fiecărui efect.

În plus, proiectul permite extinderea prin adăugarea de noi efecte sau îmbunătățiri, ceea ce îl face o platformă ideală pentru învățare și experimentare continuă.

Flow

Chitara se va conecta la procesorul de efecte printr-o mufa Jack 6.3 mm. Procesorul are 3 butoane si 3 LEDs care reprezinta cate un efect:

- Rosu - Distortion
- Verde - Tremollo
- Albastru - Delay

Deoarece semnalul de la chitara este unul slab, acesta va trece printr-un amplificator LM358. Apoi va trece in convertorul ADC din Arduino, procesat, iar apoi trimis la convertorul DAC MCP4725, apoi se poate alege volumul care trece ca output prin a doua mufa jack 6.3 mm unde va fi conectata o boxa.


Schema bloc



Hardware Design

Componente principale:

- Arduino UNO (cu ATmega328) – 1 buc
 - Utilizat pentru controlul efectelor și procesarea semnalului audio.
- LM358 (Op-Amp dual, DIP8) – 1 buc
 - Înlocuiește TL072 pentru preamplificarea audio, funcționează la 5V.
 - [Link aici](#)
- MCP4725 (DAC 12-bit I2C) – 1 buc
 - Convertor digital-analog pentru ieșirea semnalului procesat.
 - [Link aici](#)
- Mufă jack mamă 6.3mm mono – 2 buc
 - Una pentru intrarea audio (chitară) și una pentru ieșirea audio către amplificator.
- Potențiometru 10kΩ – 2 buc
 - Control volum audio (pentru semnal analogic).
 - Control gain ca feedback pentru intrarea negativa de la U1:A din LM358
- Butoane colorate – 3 buc
 - (roșu, verde și albastru) pentru selectarea efectului
- Rezistente și condensatoare

 

Funcționalitate

1. Intrarea semnalului de chitară (jack intrare)

- Semnalul audio de la chitară este un semnal analogic cu amplitudine mică, care trebuie amplificat și prelucrat.
- Semnalul intră în filtrul de intrare format din C1 (0.47μF) și C2 (0.47μF) împreună cu rezistența R4 (6.8 kΩ).
- Condensatoarele C1 și C2 acționează ca filtre de blocare a componentelor continue (DC offset), lăsând să treacă doar semnalul AC (audio) și ajută la eliminarea zgomotelor de frecvență joasă (filtru high-pass pasiv).
- Rezistenței R4 creează împreună cu condensatoarele un filtru RC ce determină frecvența de tăiere a filtrului high-pass și oferă o impedanță de intrare potrivită pentru semnal audio.

2. Etajul de amplificare cu LM358 (U1:A și U1:B)

LM358 este un amplificator operațional dual (două canale într-un singur cip). Primul canal este folosit pentru amplificarea semnalului de intrare.

U1:A - Amplificator cu feedback

- Semnalul de intrare ajunge la intrarea non-inversoare (+) a amplificatorului U1:A.
- Intrarea inversoare (-) este conectată printr-un divizor de tensiune format din rezistențele R5 (5 kΩ) și RV1 (10 kΩ potențiometru).
- Acest divizor controlează feedback-ul și deci câștigul amplificatorului.
- Ajustarea potențiometrului RV1 schimbă raportul feedback-ului, modificând astfel câștigul și implicit volumul/gradul de amplificare.
- Iesirea acestuia intra în pinul A0 în Arduino

U1:B - Etaj suplimentar de amplificare

- Asigură o impedanță de ieșire joasă pentru semnalul audio generat de DAC-ul MCP4725, astfel încât să nu se suprasolicite ieșirea DAC-ului și să ofere un semnal stabil și puternic către etapa următoare (ieșirea audio către amplificator extern sau difuzor).
- Semnalul amplificat din U1:A ajunge la intrarea non-inversoare (+) a U1:B.
- Feedback-ul la U1:B este format prin R8 (4.7 kΩ) și condensatorii C4 și C5 (0.47 μF) conectați pe intrarea inversoare (-).
- Rezistența R8 împreună cu condensatorii C4 și C5 formează un filtru de frecvență care ajută la stabilizarea semnalului și reduce zgomotele.
- Condensatorii ajută la blocarea componentelor DC și la filtrarea frecvențelor nedorite, contribuind la claritatea semnalului.
- U1:B amplifică și livrează semnalul procesat către ieșire.

3. Potențiometru volum (RV2 - 10 kΩ)

- Legat la ieșirea amplificatorului U1:B și la masa circuitului.
- Permite reglarea nivelului de semnal trimis către DAC și apoi către amplificatorul final.
- Ajustează amplitudinea semnalului ieșit, controlând volumul general al sunetului.

4. MCP4725 - DAC extern

- Conversia semnalului digital prelucrat în analogic, pentru a fi transmis către amplificatorul de putere (extern).
- Conectat prin interfața I2C (SDA, SCL) la microcontrollerul Arduino (pinii A4 - SDA și A5 - SCL)
- Semnalul procesat de Arduino (cu efectele aplicate) este transmis la DAC pentru a genera semnal

analogic la ieșire.



5. Butoanele și LED-urile



- 3 butoane pentru selectarea efectelor (Distorsiune, Tremolo, Delay), conectați la pini digitali (D2, D3, D4)
- Fiecare buton este legat la un pin digital cu pull-up intern activat (logic HIGH când nu este apăsat).
- La apăsare, microcontroller-ul detectează apăsarea (pin LOW) și comută efectul.
- LED-urile corespundente sunt conectate la pini digitali (D12, D11, D10) și indică starea efectului (pornit/oprit).

Interfete

- ADC pe pinul A0 pentru semnal audio.
- I2C pe pini A4 (SDA) și A5 (SCL) pentru MCP4725.
- GPIO digitali pentru butoane și LED-uri.

Poze

  

  

Link catre poze si video demonstrativ: [aici](#)

Software Design

Din simplul fapt ca acest proiect lucreaza si proceseaza semnal audio, inseamna ca partea de cod trebuie sa functioneze foarte repede si sa faca masuratori (esantioane) foarte rapid (sample rate). Deci sample rate mare → frecventa mare. Acest lucru nu se pot obtine cu biblioteci Arduino, deci singura solutie a fost de a lucra in PlatformIO in maniera de la laborator.

Notiuni folosite din laborator

1. GPIO

Am folosit pini digitali PD2, PD3, PD4 ca intrări cu pull-up pentru butoane și PB2, PB3, PB4 ca ieșiri pentru LED-uri.

2. ADC (Converto Analog-Digital)

Convertirea semnalului audio, adica analog, in digital pentru prelucrare si aplicarea efectelor selectate, apoi pasarea datelor la DAC. De asemenea, este configurat în Free-Running Mode pentru eșantionare continuă la ~10 kHz.

3. Timer(CTC)

Am folosit Timer0 CTC, folosit in tratarea intreruperilor pentru button debounce

4. I2C (TWI)

MCP4725 (DAC) functioneaza prin protocolul I2C, de asemenea este si rapid.

5. Intreruperi (ISR)

Toate interactiunile externe functioneaza cu intreruperi pentru optimizarea codului si a timpului de executie, pentru a nu afecta frecventa pentru sample rate. Am folosit intreruperi pentru:

- **ISR(ADC_vect)** - finalizarea fiecarei conversii ADC in modul Free-Running
- **ISR(PCINT2_vect)** - cand se declanseaza orice schimbare la nivel pe pini PCINT18..20 (PD2, PD3, PD4), adică la apăsarea sau eliberarea butoanelor.
- **ISR(TIMER0_COMPA_vect)** - se declanșează la fiecare 1 ms, conform configurației: prescaler 64, OCR0A = 249, pentru gestionarea contoarelor de debounce si toggle pentru LEDs

I2C (TWI)

Rol: Interfața I²C (TWI) generică, folosită pentru a comunica cu DAC-ul MCP4725 la ~400 kHz.



Ce face fiecare functie:

1) twi_init()

- TWSR = 0x00; → prescaler = 1
- TWBR = 12; → bit-rate generator pentru SCL $\approx$ 400 kHz la 16 MHz
- TWCR = (1<TWEN); → activează modul TWI (SDA/SCL)

2) twi_start(address)

- TWCR = (1<TWSTA) | (1<TWEN) | (1<TWINT); → emite condiția START
- Așteaptă TWINT = 1 → START transmis
- Scrie TWDR = address; și trimiți SLA+R/W

3) twi_write(data)

- TWDR = data;
- TWCR = (1<TWEN) | (1<TWINT); → începe transmiterea
- Așteaptă TWINT = 1

4) twi_stop()

- TWCR = (1<TWST0) | (1<TWEN); → emite STOP

DAC

Rol: : Strat de abstracție peste TWI pentru a scrie rapid valori 12-biți în MCP4725.

Ce fac functiile:

1) dac_init()

- Apel twi_init()

2) mcp4725_write(val)

- twi_start(addr|0) → trimite pe magistrală condiția START, apoi adresa de 7 biți a DAC-ului (0x62) urmată de bitul R/W=0 (scriere).
- twi_write(0x40) → fast-mode command
- twi_write(val>>4) → cei 8 biți ai codului DAC de 12 biți, adică biții de ordin înalt D11...D4
- twi_write¹⁾ → Trimite următorii 4 biți (D3...D0), puși în nibble-ul superior al octetului:
- astfel DAC va primi bitii in felul urmator:

Octet 1 = [D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4]

Octet 2 = [D3 D2 D1 D0 0 0 0 0]

- twi_stop() - trimite conditia de STOP si elibereaza magistrala I2C

MCP4725 în fast-mode așteaptă un octet de comandă, apoi doi octeți de date ce conțin cei 12 biți de nivel pe DAC. Primul transportă biții cei mai semnificativi (MSB), al doilea transportă cei mai puțin semnificativi (LSB) "aliniati" în nibble-ul de sus, pentru ca DAC-ul să știe exact cum să le reasambleze.

Efecte

Rol: Procesarea semnalului convertit in digital, aplicand efectele stabilite: **distorsiune, tremolo, delay**

Distortion

Creaza o forma de unda distorsionata si ascutita, cu tranzitii rapide pentru un sunet "heavy".

- *Pre-emphasis*

Amplifică ușor frecvențele medii și înalte pentru mai mult „bite”

$$y = x \cdot (0.7 + 0.3 \cdot |x|)$$

- *Soft clipping*

Tranziție netedă la limită.

$$y = \tanh(\text{gain} \cdot y)$$

- *Hard limit*

Taie vârfurile peste ± 0.8 pentru senzație agresivă.

$$y = \max(\min(y, +0.8), -0.8)$$

Pentru că DAC-ul MCP4725 lucrează cu rezoluție de 12 biți (domeniu numeric 0...4095), trebuie să mapăm semnalul nostru normalizat ($-1 \dots +1$) pe acest interval.

Astfel, pentru un semnal normalizat $x \in [-1, 1]$, codul final este

$$\text{DAC_code} = \lfloor x \cdot 2047 \rfloor + 2048$$

asigurând conversia corectă pe 12 biți.

Tremolo

Acest efect oscileaza volumul semnalului la o frecvență joasă (LFO) pentru „vibrato de volum”.

Generăm un LFO sinusoidal pe 16 biți de fază si modulam amplitudinea cu factorul 2 pentru a compensa atenuarea la min(LFO).

Vom modifica periodic volumul semnalului audio pentru a crea un efect de „pulsare”.

În cod ținem o variabilă de fază pe 16 biți care se crește constant de fiecare dată când vine un eșantion nou.

La fiecare eșantion, din această fază calculăm o valoare între 0 și 1 (LFO) care oscilează la frecvența tremolo-ului (de exemplu 5 pulsuri pe secundă).

Apoi multiplicăm semnalul de intrare cu un amestec între volumul original și valoarea LFO:

Dacă LFO este aproape de 1, semnalul are volum aproape normal.

Dacă LFO este aproape de 0, semnalul este atenuat (mai silențios).

Prin schimbarea „adâncimii” (depth) poți controla cât de puternică este această variație de volum.

Totul se întâmplă foarte rapid (mii de ori pe secundă), astfel încât urechea percepe un „vibrato de volum” constant și sincronizat, fără distorsiuni suplimentare.

Delay

Rol: acest efect funcționează ca un ecou, deci a fost nevoie de un buffer pentru a memora semnalul, deci memorie RAM.

Stocăm fiecare eșantion de semnal într-un buffer circular de mărime fixă (de exemplu 980 poziții).

Când procesăm un eșantion nou, citim din buffer eșantionul aflat cu un anumit „pas” înapoi (de exemplu, 800 poziții) — acesta este semnalul întârziat.

Combinăm semnalul întârziat cu semnalul curent: o parte din ecou (feedback) se adaugă peste semnalul nou.

Scriem în buffer valoarea rezultatului (semnal direct + ecou) pentru ca, la următoarea trecere, să putem crea ecouri în buclă.

Prin ajustarea mărimii buffer-ului (delay time) și a procentului de feedback, controlăm cât de lung și cât de intens este ecoul.

Practic, buffer-ul reține „urmele” semnalului și le redă cu întârziere, creând senzația de reverberație și ecou.

ADC

Rol: Preluare continuă de semnal analogic și declanșare ISR pentru procesare.



Avem urmatoarele setari pentru registre:

- `ADMUX = (1<<REFS0);` - `REFS0=1` → referință `AVcc`, canal `ADC0`
- `ADCSRA = ADEN|ADIE|ADATE|(ADPS2|ADPS1);` care este responsabil de:

`ADEN` = enable ADC

`ADIE` = enable ADC interrupt

`ADATE` = auto-trigger → modul Free-Running `ADPS2:1` = prescaler 64 → ADC clock ~250 kHz

- `ADCSRB = 0;` → Free-Run
- `DIDR0 = (1<<ADC0D);` → dezactivează intrare digitală pe `ADC0`
- `ADCSRA |= (1<<ADSC);` → pornește prima conversie

Intreruperile folosite:

ISR(ADC_vect)

- Citește ADC (0-1023), recentrează la ± 512
- Normalizează la ± 1.0
- Aplică efectele active
- Clamp și convert la 0-4095 → `mcp4725_write()`

De ce Free-Running? Vrem eșantionare continuă la frecvență fixă, fără să declanșăm singur fiecare conversie. Așa obținem eficiența mai bună.

Butoane

Rol: Gestionare butoane cu PCINT + debounce cu Timer0. De asemenea va trata și activarea butoanelor.

Acestea funcționează pe modul activer low, deci 0 activate, 1 dezactivate.

ISR(PCINT2_vect) (Pin Change)

- Setat pe `PD2..PD4` (`PCINT18..20`)
- La trecerea `HIGH`→`LOW` pornește counter deb once
- eficient pentru că nu așteptăm într-un loop apăsarea butoanelor, doar intra rutina de tratare a intreruperilor pentru a schimba starea butoanelor și a LED-urilor.

ISR(TIMER0_COMPA_vect)

- (apelat în funcția main), această rutină va apela procesarea semnalului prin efecte, în funcție dacă au fost activate sau nu
- Timer0 CTC: prescaler 64, `OCR0A=249` → 1 kHz interrupt
- decrementează counterele, iar la zero toggle LED și flag efect

De ce PCINT + timer? Detectăm rapid schimbarea de buton și facem debounce fără blocări în buclă

principală.

Main

Inițializează toate modulele și intră în buclă infinită.

Flux general:

- Butoane → PCINT + Timer0 → update flags
- ADC Free-Run → ISR(ADC_vect) → apply_effects → DAC
- DAC → ieșire audio analogic

Rezultate Obținute si Performanta

Amplificatorul funcționează destul de bine, putând să genereze un semnal audio destul de bun. Chiar dacă am încercat să lucrez la o frecvență destul de ridicată pentru a avea un sample rate cât mai mare, notele joase sunt redată foarte clar iar cele mai înalte sunt redată o idee mai prost, având o frecvență destul de mare și măsurătorile nu sunt atât de accurate.

Optimizările folosite pentru a obține performante și îmbunătățiri care pot fi adăugate

1) Free-Running ADC

- Folosim ADC în Free-Running Mode pentru conversii continue la rată stabilă de prescaler, fără a reporni manual conversia la fiecare eșantion.
- Avantaj: latență minimă între eșantioane și utilizare eficientă a CPU în ISR

2) Intreruperi

- toată logica de procesare audio (distorsiune, tremolo, delay) se execută în ISR(ADC_vect), eliminând buclele de polling
- debounce butoane și toggle LED se fac în ISR-uri separate (PCINT2 și TIMER0), evitând blocarea buclei principale.

3) Math Library

- Tremolo folosește `sinf()` din `<math.h>`, costisitor în cicluri CPU
- Pentru o versiune și mai rapidă, se poate înlocui cu un tabel de valori pre-calculate (lookup table) pentru LFO.

4) Buffer Circular Fix-Size pentru Delay

- Delay folosește un buffer circular simplu, cu indexare modulară, pentru acces și scriere în timp constant ($O(1)$).
- Dimensiunea buffer-ului (980) este un compromis între întârziere perceptibilă și consum de memorie SRAM (≈ 2 KB).

Frecvente ale proiectului

1) Rata de eșantionare ADC: ~ 10 kHz

Prescaler ADC = 64 la 16 MHz $\rightarrow$ ADC clock ≈ 250 kHz $\rightarrow$ 25 cicluri pe conversie $\rightarrow \sim 10$ k conversii/s, fiind suficient pentru frecvențele relevante ale chitarii.

2) LFO Tremolo: 5 Hz

Frecvență perceptibilă plăcută de modulare de volum. Phase increment pre-calculează saltul de fază pe eșantion, fără recalcul de frecvență în timp real.

3) Timer Debounce: 1 kHz (1 ms tick)

Asigură o rata de debounce robustă în maxim 50 ms fără pierderi de evenimente.

4) I2C (TWI): ~ 400 kHz

Comunicarea cu DAC la fast-mode pentru a corespunde celor 10 k eșantioane/s și overhead-ul I2C.

Estimarea Consumului de Putere

- Microcontroller ATmega328P in mod normal (16 MHz, $V_{cc} = 5$ V): ~ 10 –20 mA
- DAC MCP4725: ~ 0.5 mA
- LM358: fiecare canal ~ 0.7 mA
- LED-uri și Butoane: LED-uri aprinse (3×2 mA) = ~ 6 mA maxim

Total: $I_{total} \approx 15$ mA (MCU) + 1 mA (DAC) + 2 mA (LM358) + 6 mA (LED) ≈ 24 mA

Putere: $P = V \times I \approx 5$ V $\times$ 24 mA = **120 mW**

Concluzii

Acest proiect a fost o modalitate perfectă de a aprofunda cunoștințele atât de proiectarea microprocesoarelor, a laboratoarelor de la această materie, cât și mai important, cunoștințele de

electronica. Constructia partii de HARDWARE a fost o provocare. In final, sunt multumita de outcome.



Jurnal

7 Mai: Descriere poriect si adaugarea listei de piese

18 Mai: Descriere detaliata pentru hardware si modificare liste de componente.

25 Mai: Decriere detaliata Software + estimarea puterii consumate si optimizarile facute

Bibliografie/Resurse

Datasheet LM358: [LINK](#)

Datasheet MCP4725: [LINK](#)

Datasheet ArduinoUno ATmega328p: [LINK](#)

[Export to PDF](#)

[Arhiva aici](#)

¹⁾ val&0xF)«4

From:

<http://ocw.cs.pub.ro/courses/> - **CS Open CourseWare**

Permanent link:

<http://ocw.cs.pub.ro/courses/pm/prj2025/fstancu/cristina.drinciu>

Last update: **2025/05/30 11:42**

