

# Calculator stiintific cu redare vocala

## Introducere & Descriere generala

Calculator stiintific care functioneaza diferit in functie de lumina din jurul sau. La lumina operatiile si rezultatele vor fi afisate pe LCD, iar la intuneric vor fi redate si vocal. Voi avea si un buton care daca este apasat, toate operatiile vor fi redate vocal indiferent de intensitatea luminoasa. Acest calculator poate oferi comoditate, insa poate fi si de mare ajutor pentru nevazatori. Voi avea grija ca keypad-ul sa contina si braille.

## Schema bloc



## Hardware Design

Componente:

1. Arduino UNO
2. LCD
3. I2C
4. Breadboard
5. Keypad 4x4
6. Speaker
7. Amplificator de sunet
8. Fotorezistor
9. Buton
10. Rezistenta 10K

## Schema Electrica



## Software Design

Librarii folosite:

1. Keypad.h
2. LiquidCrystal\_I2C.h
3. Talkie.h
4. Vocab\_US\_Large.h


Cu ajutorul Keypad.h am preluat numerele de la "tastatura" si operatiile dorite si le-am efectuat, rezultatul afisandu-l pe LCD. Partea mai complicata a fost la redarea vocala a numerelor. Libraria Vocab\_US\_Large.h are multe cuvinte definite pe care le poti reda vocal cu ajutorul unei variabile voice (Talkie voice; voice.say(-cuvant din librarie-));). Am facut un algoritm care primeste un numar si intoarce un string cu numarul respectiv in cuvinte (in engleza). De exemplu: 123 - One Hundred Twenty Three. Am preluat acest string si am luat fiecare cuvant pe rand, apeland voice.say cu echivalentul cuvantului respectiv din libraria Vocab\_US\_Large.h.

Cum functioneaza calculatorul:


1. este lumina in camera, butonul nu a fost apasat
2. calculele se efectueaza normal, cu redare pe LCD
3. este lumina in camera, butonul a fost apasat
4. calculele se efectueaza, intreaga operatie fiind redata atat pe LCD cat si vocal
5. este lumina in camera, butonul a fost apasat
6. calculele se efectueaza normal, cu redare pe LCD
7. nu este suficiente lumina in camera, butonul nu a fost apasat
8. calculele se efectueaza, intreaga operatie fiind redata atat pe LCD cat si vocal

## Rezultate Obtinute


1.

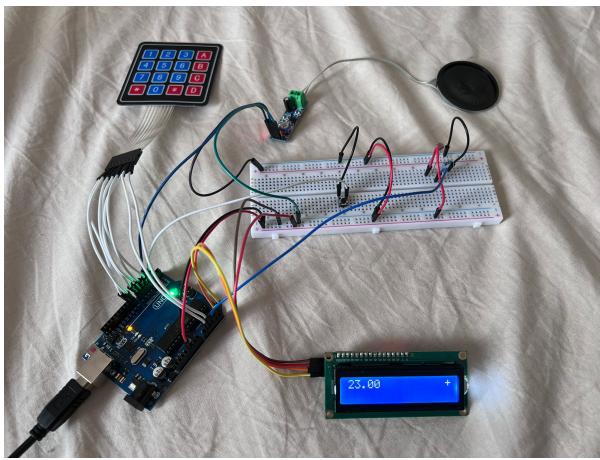

2.

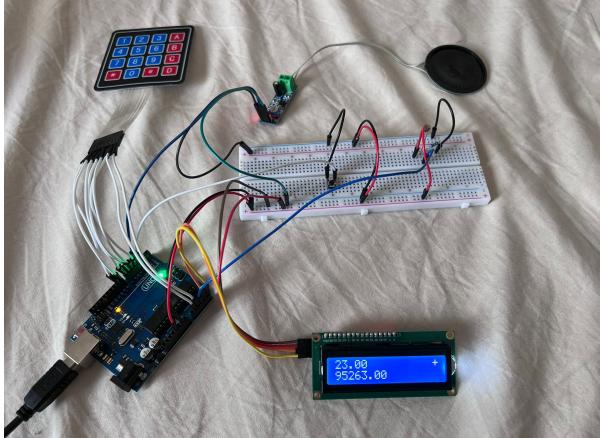

3.

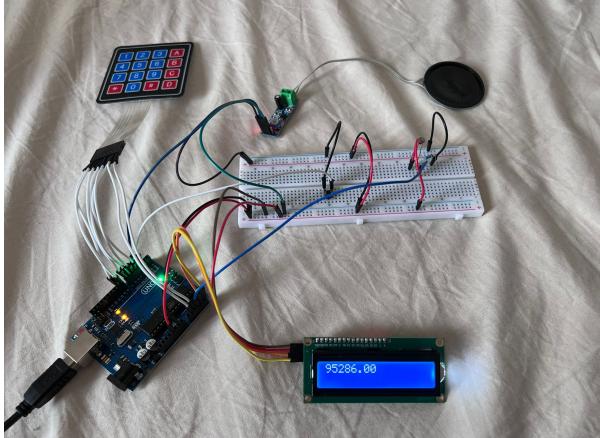

Functionalitatea calculatorului. Functionalitatea butonului, a fotorezistorului si a redarii vocale pot fi vazute in videoclip-ul din Demo.

## Demo

[https://www.youtube.com/watch?v=TOIYyFNWKqo&ab\\_channel=AndaUngureanu](https://www.youtube.com/watch?v=TOIYyFNWKqo&ab_channel=AndaUngureanu)

## Concluzii

A fost destul de ok de implementat, partea cea mai grea a fost redarea vocala.

## Download

[calc\\_stiintific\\_redare\\_vocala.zip](#)

## Jurnal

1. 20.05.2022 - am primit piesele
2. 23.05.2022 - lipiri necesare (LCD + I2C, Speaker + Amplificator)
3. 23.05.2022 - implementare hardware
4. 23.05.2022 - implementare cod (software)

## Bibliografie/Resurse

1. <https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/talkie/>
2. <https://github.com/fdebrabander/Arduino-LiquidCrystal-I2C-library>
3. <https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/keypad/>
4. link: [https://ocw.cs.pub.ro/courses/pm/prj2022/amocanu/calculatorstiintificcuredarevocala](http://ocw.cs.pub.ro/courses/pm/prj2022/amocanu/calculatorstiintificcuredarevocala)

[Export to PDF](#)

From:  
<http://ocw.cs.pub.ro/courses/> - CS Open CourseWare

Permanent link:  
<http://ocw.cs.pub.ro/courses/pm/prj2022/amocanu/calculatorstiintificcuredarevocala>

Last update: **2022/05/25 16:11**

